

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2016
ZASADY OCENIANIA
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych**
 Oznaczenie arkusza: **E.06-01-16.08**
 Oznaczenie kwalifikacji: **E.06**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		Numer stanowiska					
Rezultat 1. Instalacja domofonowa typu duplex							
1	Końce wszystkich żył przewodu YTDY 6x0,5 mm ² są odizolowane na długości ok.6÷8 mm						
2	Żyły przewodu YTDY 6x0,5 mm ² mają długość dostosowaną do odległości między elementami, nie są zbyt mocno naprężone, bez zawijania/zaginania wynikającego z nadmiernej długości						
3	Żyły przewodu YTDY 6x0,5 mm ² nie wysuwają się spod zacisków						
4	Połączenia między kasetą rozmowną i zasilaczem wykonane przewodem YTDY 6x0,5 mm ² wyprowadzonym przez otwór pod kasetą						
5	Połączenia między unifonem i elektrozaczepek wykonane przewodem YTDY 6x0,5 mm ² wyprowadzonym przez otwór pod kasetą						
6	Z listwy zaciskowej przewodem YDYp2x1mm ² doprowadzone jest napięcie 230 V do zasilacza						
7	Potencjometry P1 i P2 wyregulowane tak, że jakość dźwięku jest zadawalająca						
8	Po wywołaniu rozmowy w słuchawce nie słychać pisków						
9	Po wywołaniu rozmowy rozmowa jest dobrze słyszalna						
Rezultat 2: Instalacja plafoniery							
1	Końce żył przewodu YDYp 2x1 mm ² są odizolowane na długości ok.6÷8 mm						
2	Żyły przewodu YDYp 2x1 mm ² mają długość dostosowaną do odległości między elementami, nie są zbyt mocno naprężone, bez zawijania/zaginania wynikającego z nadmiernej długości. Nie wysuwają się spod zacisków						
3	Połączenia między plafonierą a listwą zasilającą wykonane są przewodem YDYp 2x0,75 mm ² i wyprowadzone są przez otwór pod wyłącznikiem zmiernym						
4	Połączenia między wyłącznikiem zmiernym a listwą zasilającą wykonane są przewodem YDYp 2x1 mm ² i wyprowadzone są przez otwór pod wyłącznikiem zmiernym						
5	Lampa plafoniery świeci w pozycji „maksymalne oświetlenie”						

Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił

Numer stanowiska						

Przebieg 1. Przebieg montażu instalacji domofonowej i plafoniery						
1	Zdający włączał napięcie tylko po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN					
2	Zdający posługiwał się nożem monterskim (przyrządem do ściągania izolacji) w sposób bezpieczny					
3	Zdający utrzymywał porządek na stanowisku pracy i po zakończenia zadania posprzątał stanowisko					

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis