

Nazwa
kwalifikacji:

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Oznaczenie
kwalifikacji:

E.19

Numer zadania:

01

Kod arkusza:

E.19-01-21.06-SG

Wersja arkusza:

SG

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Lista przyporządkowania - tabela 2.
<i>Uwaga! Należy uznać inne sformułowania poprawne merytorycznie i oddające sens kryterium. Zdający w tabeli 2. zapisał</i>	
R.1.1	typ sterownika PLC
R.1.2	wszystkie wejściowe i wyjściowe operandy absolutne i odpowiadające im operandy symboliczne, zgodnie z treścią podaną w zadaniu
R.1.3	dla przycisku S1: typ zestyków - NO, funkcja w układzie - uruchomienie układu (przenośnika)
R.1.4	dla czujnika optycznego B1: typ i funkcja łączeniowa wyjścia - PNP NO, funkcja w układzie - detekcja elementu na stanowisku X, napięcie zasilania - 24 V DC
R.1.5	dla czujnika pojemnościowego B2: typ i funkcja łączeniowa wyjścia - PNP NO, funkcja w układzie - detekcja elementu na przenośniku taśmowym, napięcie zasilania - 24 V DC
R.1.6	dla czujnika indukcyjnego B3: typ i funkcja łączeniowa wyjścia - PNP NO; funkcje w układzie - detekcja obciążenia platformy elementem, napięcie zasilania - 24 V DC
R.1.7	dla czujników magnetycznych B4 i B5: typ i funkcja łączeniowa wyjścia - PNP NO, funkcje w układzie - detekcja położenia tłoka siłownika 1A1, napięcie zasilania - 15÷25 V DC
R.1.8	dla cewek Y1 i Y2: znamionową wartość napięcia zasilania - 24 V DC, funkcję w układzie - przesterowanie zaworu 1V1 do pozycji odpowiednio "a" oraz "b" lub realizacja przemieszczenia ramienia ze stanowiska Y do X dla Y1 i ze stanowiska X do Y dla Y2
R.1.9	dla cewki Y4: znamionową wartość napięcia zasilania - 24 V DC, funkcję w układzie - przesterowanie zaworu 3V1 do pozycji "a" lub zasilanie chwytaka sprężonym powietrzem
R.1.10	dla lampki H1: kolor - zielony; znamionową wartość napięcia zasilania - 24 V DC, funkcję w układzie - sygnalizacja wysunięcia i powrotu do pozycji początkowej siłownika 1A1 lub uchwycenia elementu przez chwytak
R.2	Rezultat 2: Schemat połączeń elementów elektrycznych przenośnika ze sterownikiem PLC
<i>Uwaga! Kryterium należy uznać za spełnione w przypadku narysowania symbolu elementu zgodnie z zasadami rysowania schematów elektrycznych i z zachowaniem zgodności z listą przyporządkowania połączeń przedstawionych na schemacie. Zdający na schemacie narysował</i>	
R.2.1	zasilanie układu sterowania umożliwiające jego prawidłową pracę
R.2.2	symbol graficzny i oznaczenie przycisku S1 z napędem monostabilnym wciskany i zestykiem NO oraz jego połączenie z wejściem PLC i linią +24 V
R.2.3	symbol graficzny i oznaczenie czujnika optycznego B1 z wyjściem NO i jego połączenie z wejściem PLC i linią +24 V lub z wejściem PLC i liniami +24 V, 0 V
R.2.4	symbol graficzny i oznaczenie czujnika pojemnościowego B2 z wyjściem NO i jego połączenie z wejściem PLC i linią +24 V lub z wejściem PLC i liniami +24 V, 0 V
R.2.5	symbol graficzny i oznaczenie czujnika indukcyjnego B3 z wyjściem NO i jego połączenie z wejściem PLC i linią +24 V lub z wejściem PLC i liniami +24 V, 0 V
R.2.6	symbol graficzny i oznaczenie czujnika magnetycznego B5 z wyjściem NO i jego połączenie z wejściem PLC i linią +24 V lub z wejściem PLC i liniami +24 V, 0 V
R.2.7	symbol graficzny i oznaczenie cewki Y1 elektrozaworu pneumatycznego i jej połączenie z wyjściem sterownika PLC i linią 0 V
R.2.8	symbol graficzny i oznaczenie cewki Y2 elektrozaworu pneumatycznego i jej połączenie z wyjściem sterownika PLC i linią 0 V
R.2.9	symbol graficzny i oznaczenie cewki Y3 elektrozaworu pneumatycznego i jej połączenie z wyjściem sterownika PLC i linią 0 V
R.2.10	symbol graficzny i oznaczenie lampki sygnalizacyjnej H1 i jej połączenie z wyjściem sterownika PLC i linią 0 V
R.3	Rezultat 3: Schemat połączeń elementów pneumatycznych przenośnika

<p><i>Uwaga!</i></p> <p>1. Zapis w kryteriach o postaci np. N/S(Y1) odniesiony do akcji oznacza, że akcja może być wywołana z kwalifikatorem N lub kwalifikatorem S. Każde z rozwiązań należy więc uznać za prawidłowe.</p> <p>2. Kryteria 4.2÷4.10 należy również uznać za spełnione, jeżeli zostały zapisane w postaci sieci GRAFCET</p> <p>Narysowany algorytm zawiera m.in.</p>	
R.3.1	połączenia elementów układu pneumatycznego umożliwiające pracę siłowników 1A1, 2A1 oraz chwytaka próżniowego 3A1
R.3.2	źródło energii sprężonego powietrza i zespół przygotowania powietrza złożony z filtra, reduktora, manometru (pełny lub uproszczony)
R.3.3	siłownik wahadłowy dwustronnego działania 1A1
R.3.4	pneumatyczny elektrozawór rozdzielający 1V1 - 5/2 bistabilny sterowany dwustronnie cewkami elektromagnetycznymi Y1 i Y2
R.3.5	filtr sprężonego powietrza zasilającego zawór 3V1
R.3.6	siłownik jednostronnego działania pchający 2A1 z jednostronnym tłoczyskiem, z sprężyną powrotną
R.3.7	pneumatyczny elektrozawór rozdzielający 2V1 - 3/2 NC monostabilny, sterowany cewką elektromagnetyczną Y3 z sprężyną powrotną
R.3.8	chwytak próżniowy 3A1 złożony z generatora próżni i przyssawki
R.3.9	pneumatyczny elektrozawór rozdzielający 3V1 - 3/2 NC monostabilny, sterowany dwustopniowo cewką elektromagnetyczną Y4 ze wspomaganie pneumatycznym, z sprężyną powrotną
R.3.10	oznaczenia elementów układu pneumatycznego zgodne z podanymi informacjami w tabeli 1
R.4	Rezultat 4: Algorytm procesu sterowania przenośnikiem w postaci sieci SFC
<p><i>Uwaga!</i></p> <p>1. Zapis w kryteriach o postaci np. N/S(Y1) odniesiony do akcji oznacza, że akcja może być wywołana z kwalifikatorem N lub kwalifikatorem S. Każde z rozwiązań należy więc uznać za prawidłowe.</p> <p>2. Kryteria 4.2÷4.10 należy również uznać za spełnione, jeżeli zostały zapisane w postaci sieci GRAFCET</p> <p>Narysowany algorytm zawiera m.in.</p>	
R.4.1	algorytm sporządzony zgodnie z zasadami SFC
R.4.2	po kroku początkowym występuje tranzycja - wciśnięty S1 i aktywny B1 i aktywny B4 i nieaktywny B3
R.4.3	po tranzycji wciśnięty S1 i aktywny B1 i aktywny B4 i nieaktywny B3 : krok z akcją odliczanie 1 sekundy poprzedzający tranzycję - odliczony czas 1 sekundy
R.4.4	po tranzycji odliczony czas 1 sekundy : krok z akcją N(Y1) , poprzedzający tranzycję - aktywny B5
R.4.5	po tranzycji B5 : krok z akcją odliczanie 3 sekund i S(Y4) i S(H1) , po którym występuje tranzycja - odliczony czas 3 sekund
R.4.6	po tranzycji odliczony czas 3 sekund , krok z akcją N/S(Y2)
R.4.7	po kroku N/S(Y2) , tranzycję aktywną B4 , poprzedzającą krok z akcją R(Y4) i R(H1) i odliczaniem czasu 2 sekund
R.4.8	po kroku z akcją R(Y4) i R(H1) i odliczanie 2 sekund , tranzycję - odliczony czas 2 sekund i aktywny B3
R.4.9	po tranzycji odliczony czas 2 sekund i aktywny B3 , kroku z akcją N(Y3)
R.4.10	po kroku z akcją N(Y3) ; tranzycję aktywną B2 i nieaktywną B3 , po której następnym krokiem jest krok początkowy
R.5	Rezultat 5: Program sterowania przenośnikiem – wydruk z pliku pdf
<p><i>Uwaga!</i></p> <p>1. Wydruki programów nieczytelne lub niepokazujące jednoznacznie wszystkich połączeń nie podlegają ocenie.</p> <p>2. Dopuszcza się również inne równoważne rozwiązania oddające sens kryterium.</p> <p>3. Oznaczenia S1, B1, B2, B3, B4, B5, Y1, Y2, Y3, Y4 i H1 użyte w zapisie funkcji logicznych reprezentują stany logiczne operandów symbolicznych.</p> <p>4. Wydruk pliku pdf utworzonego ze zrzutów ekranu nie podlega ocenie.</p> <p>Wydruk programu sterowniczego z pliku pdf zawiera/uwzględnia</p>	
R.5.1	[S1 ∧ B1 ∧ B4 ∧ (¬B3)] =>S(M1) - zapamiętanie zdarzenia wciśnięcia przycisku S1 przy spełnionych warunkach początkowych przy skończonym cyklu poprzednich sekwencji działań
R.5.2	M1 =>T1(IN); PV=1 sek - odliczanie czasu 1 sekundy zwłoki po krótkotrwałym naciśnięciu przycisku S1
R.5.3	(T1=1 sek) => Y1 ∧ S(M2) - warunek włączenia cewki Y1 po upływie 1 sekundy od chwili krótkotrwałego wciśnięcia przycisku S1
R.5.4	M2 ∧ B5 => S(Y4) ∧ S(H1) ∧ S(M3) - warunek włączenia cewki Y4 po zakończeniu działania cewki Y1 i załączenia lampki H1
R.5.5	M3 =>T2(IN); PV=3 sek - odliczanie czasu 3 sekund zwłoki przed załączeniem cewki Y2
R.5.6	(T2=3 sek) ∧ (¬B4) => Y2 ∧ S(M4) - warunek włączenia cewki Y2

R.5.7	$M4 \wedge B4 \Rightarrow R(Y4) \wedge R(H1) \wedge (T3=(IN);PV=2 \text{ sek})$ - warunki wyłączenia cewki Y4 i lampki H1 oraz rozpoczęcia odliczania 2 sekund zwłoki do zadziałania cewki Y3
R.5.8	$(T3=1 \text{ sek}) \wedge B3 \Rightarrow Y3 \wedge S(M5)$ - warunek załączenia cewki Y3 z opóźnieniem dwusekundowym i przy działającym czujniku B3
R.5.9	$M5 \wedge B2 \wedge (\sim B3) \Rightarrow \sim Y3$ - warunek zakończenia sekwencji działań
R.5.10	komentarze odniesione do fragmentów kodu programu o których mowa jest w kryteriach 5.1-5.9, opisujące warunki/funkcje realizowane w odniesieniu do elementów podłączonych do fizycznych wyjść sterownika PLC
R.6	Rezultat 6: Wyniki testu działania programu sterowniczego – tabela 3
<i>Uwaga! Za stan faktyczny należy przyjąć ocenę programu wykonaną przez egzaminatora. Oceny testu działania należy dokonać, jeżeli w programie zawarty jest odpowiadający mu zapis. W przypadku braku programu lub programu nieczytelnego rezultat jest oceniony negatywnie. Zdający zaznaczył dla zapisu w wierszu</i>	
R.6.1	1. tabeli ocenę zgodną ze stanem faktycznym
R.6.2	2. tabeli ocenę zgodną ze stanem faktycznym
R.6.3	3. tabeli ocenę zgodną ze stanem faktycznym
R.6.4	4. tabeli ocenę zgodną ze stanem faktycznym
R.6.5	5. tabeli ocenę zgodną ze stanem faktycznym
R.6.6	6. tabeli ocenę zgodną ze stanem faktycznym
R.6.7	7. tabeli ocenę zgodną ze stanem faktycznym