



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2019
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej**
Oznaczenie arkusza: **E.25-01-19.01**
Oznaczenie kwalifikacji: **E.25**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1. Instalacja elektryczna stycznikowego układu nawrotnego silnika indukcyjnego klatkowego 3-fazowego.

1	Wszystkie połączenia elektryczne wykonano zgodnie ze schematem.						
2	Izolacja przewodu fazowego jest w kolorze czarnym lub brązowym lub szarym, przewodu neutralnego jest w kolorze niebieskim.						
3	Przewody w zaciskach zamontowane tak, że przy próbie poruszania ich ręką nie ma oznak poluzowania lub wysuwania się końcówki przewodu.						
4	Przewody w zaciskach zamontowane tak, że izolacja żyły nie jest wprowadzona do zacisku.						
5	Końcówki przewodów są odizolowane tak, że długość odizolowanej żyły wystającej z zacisku nie jest większa niż 3 mm.						
6	Wyłączniki, styczniki i przyciski zamocowano na szynie tak, że przy próbie poruszania ich ręką nie ma oznak odpadania.						
7	Brak widocznych uszkodzeń mechanicznych na elementach instalacji elektrycznej.						
8	Przewody DY poprowadzone równolegle, tworzą zwartą wiązkę.						
9	Silnik elektryczny podłączony do źródła zasilającego przewodem YDY zakończony wtyczką.						

Rezultat 2. Układ sterowania silnika.

Uwaga! Rezultat należy oceniać po zgłoszeniu przez zdającego Przewodniczącemu ZN zakończenie etapu montażu instalacji elektrycznej.

1	Załączenie przycisku sterowniczego S1 załącza stycznik K1.						
2	Załączony stycznik K1 uruchamia silnik elektryczny z prawymi obrotami wirnika.						
3	Załączenie przycisku sterowniczego S2 załącza stycznik K2.						
4	Załączony stycznik K2 uruchamia silnik elektryczny z lewymi obrotami wirnika.						
5	Po załączeniu obrotów lewych silnika niemożliwe jest załączenie stycznika obrotów prawych.						

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Wykonanie stycznikowego układu nawrotnego silnika indukcyjnego klatkowego 3-fazowego.

Zdający:


1	posługiwał się zestawem narzędzi monterskich podczas wykonywania zadania w sposób bezpieczny i zgodnie z ich przeznaczeniem.						
2	wszystkie prace monterskie wykonywał przy wyłączonym napięciu zasilającym.						
3	utrzymywał porządek na stanowisku w trakcie wykonywania zadania.						
4	pozostawił porządek na stanowisku pracy po wykonaniu zadania.						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

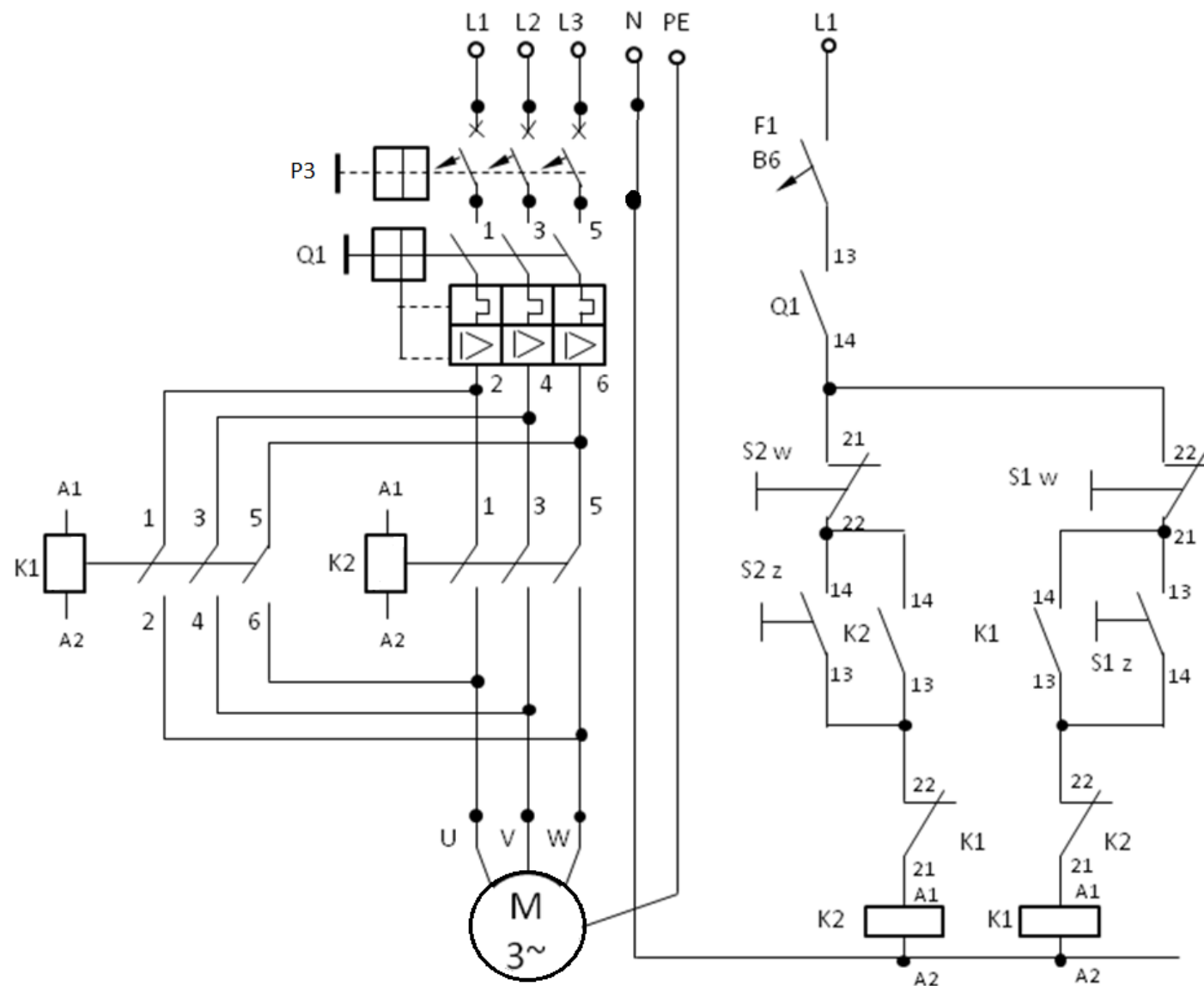

Schemat instalacji elektrycznej silnika 3-fazowego