

Nazwa kwalifikacji: **Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych**

Oznaczenie kwalifikacji: **M.12**

Wersja arkusza: **X**

**M.12-X-16.08**

Czas trwania egzaminu: **60 minut**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  
Rok 2016  
CZĘŚĆ PISEMNA**

**Instrukcja dla zdającego**

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
  - wpisz oznaczenie kwalifikacji,
  - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
  - wpisz swój numer PESEL\*,
  - wpisz swoją datę urodzenia,
  - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

A	B	C	D
---	---	---	---

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D
-------------------------------------	---	---	---

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	---	---	-------------------------------------

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

**Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.**

***Powodzenia!***

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

### Zadanie 1.

Zakres czynności związanych z obsługą i diagnostyką zdemontowanego alternatora na stanowisku pomiarowym **nie obejmuje** sprawdzenia

- A. obwodu wzbudzenia.
- B. rezystancji uzwojeń twornika.
- C. wyłącznika elektromagnetycznego.
- D. uzwojeń twornika na zwarcie do masy.

### Zadanie 2.

W celu sprawdzenia poprawności działania hallotronowego czujnika prędkości obrotowej w układzie ABS należy przeprowadzić pomiar

- A. rezystancji czujnika.
- B. reaktancji indukcyjnej czujnika.
- C. sygnału wyjściowego z czujnika.
- D. reaktancji pojemnościowej czujnika.

### Zadanie 3.

Sprawdzenie poprawności działania kontaktronu polega na pomiarze wartości

- A. napięcia zasilania kontaktronu w trakcie jego przełączania.
- B. natężenia prądu zasilania w trakcie załączenia kontaktronu.
- C. rezystancji styków roboczych pod wpływem zmiany napięcia zasilania.
- D. rezystancji styków roboczych pod wpływem zmian pola magnetycznego.

### Zadanie 4.

Na którym rysunku przedstawiona jest samochodowa żarówka P21/12V?



A.



B.



C.



D.

### Zadanie 5.

Przedstawiony na ilustracji moduł elektroniczny to element układu

- A. oświetlenia.
- B. ładowania.
- C. zasilania.
- D. rozruchu.



### Zadanie 6.

Układ stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu oznaczany jest jako system

- A. ASR
- B. EBD
- C. ESP
- D. EPP

### Zadanie 7.

Czujnik Halla informuje sterownik silnika

- A. o pozycji układu tłokowo-korbowego.
- B. o ilości powietrza w układzie ssącym.
- C. o podciśnieniu w kolektorze ssącym.
- D. o temperaturze cieczy chłodzącej.

### Zadanie 8.

Multimetrem widocznym na rysunku można wykonać bezpośredni pomiar

- A. impedancji falowej przewodu antenowego samochodowego OR.
- B. reaktancji indukcyjnej dławika przeciwzakłóceniewego.
- C. pojemności własnej kondensatora elektrolitycznego.
- D. terminatorów na magistrali CAN.



### Zadanie 9.

Zakres diagnostyki związanej z układem rozruchu silnika w pojeździe samochodowym **nie dotyczy**

- A. pomiaru napięcia zasilania rozrusznika.
- B. pomiaru napięcia załączania rozrusznika.
- C. kontroli stanu połączenia rozrusznika z masą pojazdu.
- D. pomiaru przekroju przewodów w instalacji układu rozruchu.

### Zadanie 10.

W celu aktualizacji oprogramowania zawierającego nowe mapy drogowe należy połączyć laptop (komputer) z nawigacją samochodową. Nawigacja posiada interfejs micro USB. Którym wtykiem powinien być zakończony przewód od strony nawigacji?



A.



B.




C.



D.


## Zadanie 11.

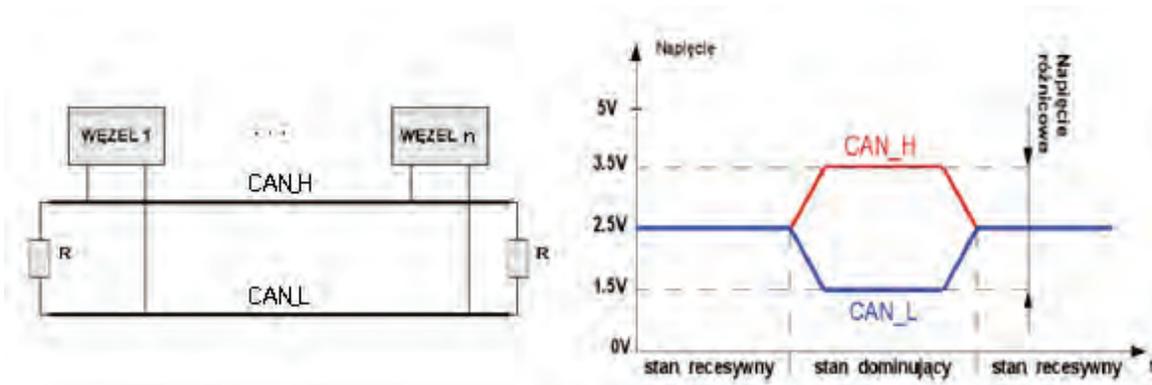

Na podstawie rysunku opisującego standard magistrali High Speed - ISO11898 (szybka transmisja danych do 1Mb/s) wynika, że w trakcie transmisji danych pomiędzy poszczególnymi węzłami układu

- A. napięcie średnie na magistrali wynosi około 1,5 V.
- B. napięcie średnie na magistrali wynosi około 3,5 V.
- C. napięcie różnicowe na magistrali wynosi około 0 V.
- D. napięcie różnicowe na magistrali wynosi około 2 V.

## Zadanie 12.

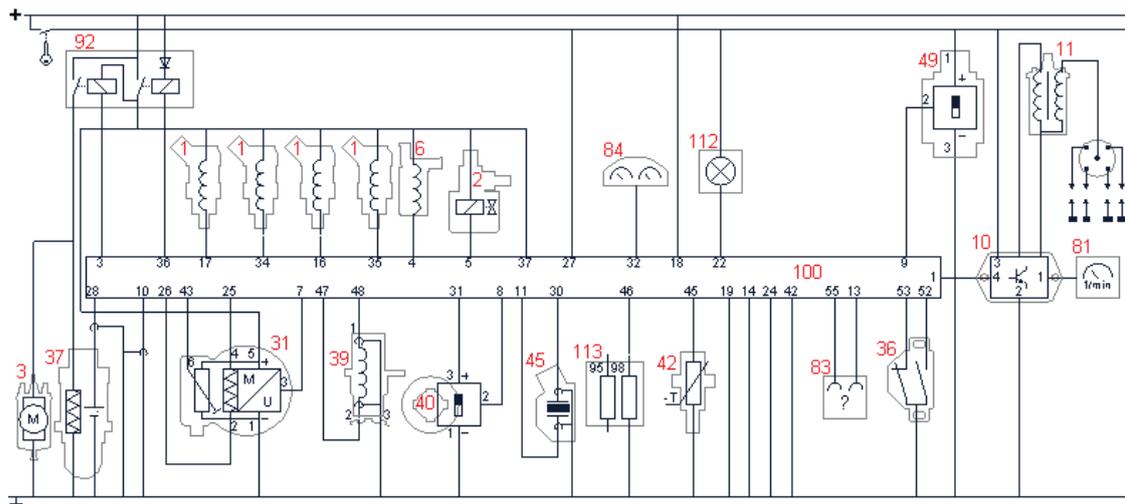

W celu dokonania kontrolnego pomiaru napięcia zasilania w obwodzie masowego miernika przepływu powietrza należy podłączyć woltomierz pomiędzy masę a zacisk zasilania elementu oznaczonego na schemacie numerem

- A. 10
- B. 31
- C. 37
- D. 49

### Zadanie 13.


W celu przeprowadzenia kontroli stanu połączenia rozrusznika z masą pojazdu należy multimetr włączyć w tryb

- A. omomierza i zmierzyć rezystancję połączenia rozrusznika z masą pojazdu.
- B. woltomierza i zmierzyć spadek napięcia na połączeniu w trakcie rozruchu.
- C. omomierza i zmierzyć rezystancję samego przewodu łączącego rozrusznik z masą.
- D. amperomierza i zmierzyć wartość prądu płynącego do masy pojazdu w trakcie rozruchu.

### Zadanie 14.

Rysunek przedstawia wynik pomiaru natężenia prądu stałego zasilającego moduł sterowania wykonany multimetrem analogowym na zakresie 0,6 A. Jaka wartość prądu wskazuje miernik?

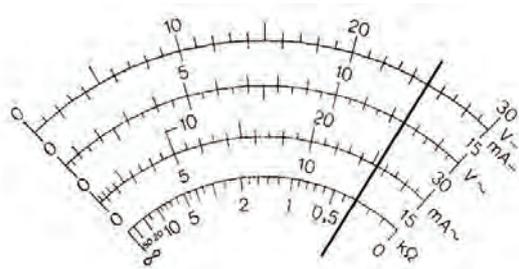
- A. 12,5 mA
- B. 25,0 mA
- C. 250 mA
- D. 500 mA



### Zadanie 15.

Parametrem charakterystycznym przedstawionego na rysunku fototranzystora jest

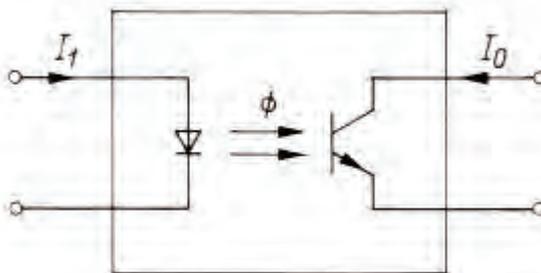
- A. wzmacnienie prądowe  $I_0/I_1$ .
- B. rezystancja wewnętrzna  $R$ .
- C. indukcja magnetyczna  $B$ .
- D. współczynnik wypełnienia  $w_w$ .



### Zadanie 16.


Oscylogram otrzymany w trakcie wykonywania diagnostyki układu sterowania potwierdza, że

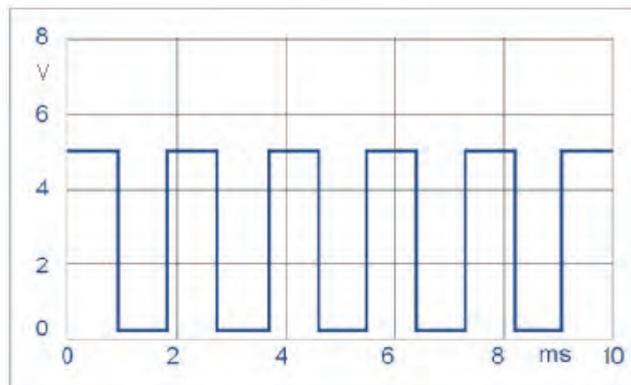- A. współczynnik wypełnienia badanego sygnału wynosi około  $8/10 \times 100\%$ .
- B. wartość średnia napięcia badanego sygnału równa jest około 5V.
- C. okres badanego sygnału sterującego równy jest około 10 ms.
- D. częstotliwość badanego sygnału wynosi około 500 Hz.



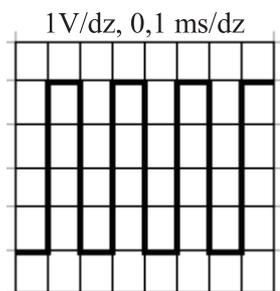
### Zadanie 17.


Który oscylogram przedstawia przebieg sterujący o następujących parametrach amplitudowo-czasowych:  
 $U_{pp} = 4 \text{ V}$ ,  $f = 1,25 \text{ kHz}$ ,  $w_w = 50\%$ ?




A.

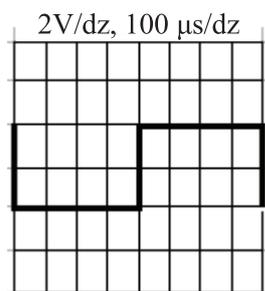

B.

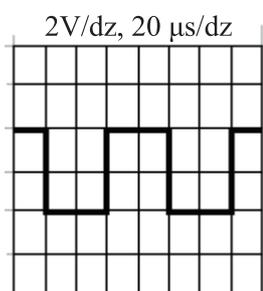

C.

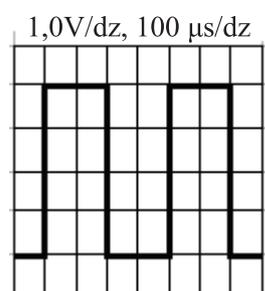

D.

### Zadanie 18.

Na podstawie przedstawionej instrukcji określ, który z akumulatorów jest naładowany w 50%?

W przypadku akumulatorów bezobsługowych, gęstość elektrolitu można wyznaczyć pośrednio, mierząc siłę elektromotoryczną akumulatora „E” (tzn. napięcie nieobciążonego akumulatora zmierzone multimetrem w V) z zależności

$$\text{gęstość elektrolitu} = \frac{E}{6} - 0,84$$


Zależność stopnia naładowania akumulatora od gęstości elektrolitu					
Gęstość elektrolitu [g/cm <sup>3</sup> ]	1,28	1,24	1,20	1,15	1,10
Stopień naładowania akumulatora [%]	100%	75%	50%	25%	0%

- A.  $SEM_1 = 12,64 \text{ V}$
- B.  $SEM_2 = 12,54 \text{ V}$
- C.  $SEM_3 = 12,44 \text{ V}$
- D.  $SEM_4 = 12,24 \text{ V}$

### Zadanie 19.

Określ na podstawie przedstawionych na rysunku charakterystyk rezystancyjno-temperaturowych podzespołów elektronicznych, który z nich należy zastosować w układzie sterowania jako termistor typu PTC.

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

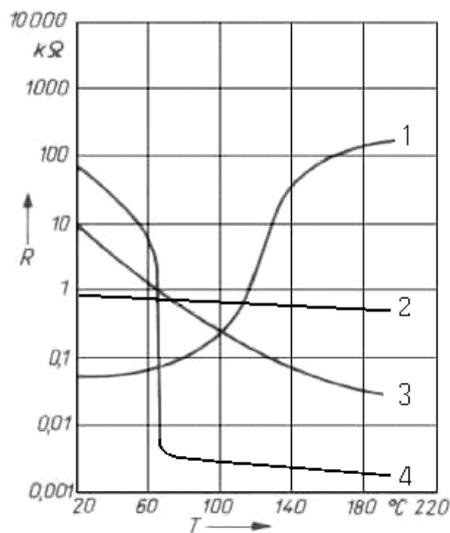

### Zadanie 20.

Wskaż wartość rezystancji żarnika żarówki H1 55 W/12 V, pracującej w obwodzie prądu stałego.

- A. 0,22  $\Omega$
- B. 2,62  $\Omega$
- C. 4,58  $\Omega$
- D. 26,2  $\Omega$


### Zadanie 21.

W celu zabezpieczenia przed przeciążeniem w obwodzie zasilania zamontowanego w pojeździe samochodowym zestawu elektroakustycznego o mocy znamionowej 2 x 25 W (RMS) + 2 x 15 W (RMS) i sprawności energetycznej 75% należy zastosować bezpiecznik samochodowy koloru

- A. różowego.
- B. beżowego.
- C. brązowego.
- D. czerwonego.

BEZPIECZNIKI SAMOCHODOWE		
	szary	2A
	fioletowy	3A
	różowy	4A
	beżowy	5A
	brązowy	7,5A
	czerwony	10A
	niebieski	15A
	żółty	20A
	przezroczysty	25A
	zielony	30A


## Zadanie 22.

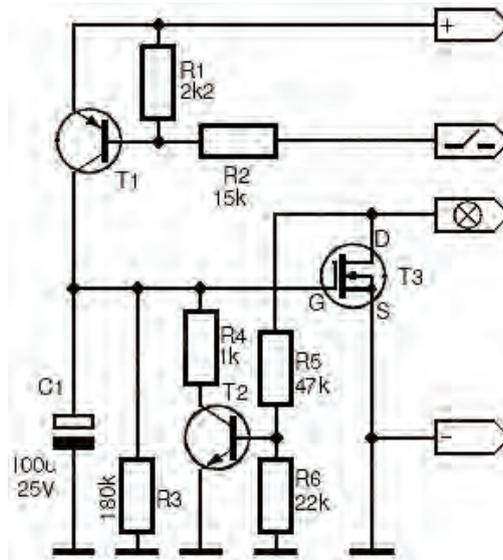

Na przedstawionym fragmencie schematu opóźniającego wyłączenie świateł wewnętrznych pojazdu elementy oznaczone jako T1, T2 i T3 to tranzystory:

A.	B.	C.	D.
T1 – bipolarny n-p-n T2 – bipolarny p-n-p T3 – unipolarny JFET	T1 – bipolarny p-n-p T2 – bipolarny n-p-n T3 – unipolarny JFET	T1 – bipolarny n-p-n T2 – bipolarny p-n-p T3 – unipolarny MOSFET	T1 – bipolarny p-n-p T2 – bipolarny n-p-n T3 – unipolarny MOSFET

## Zadanie 23.

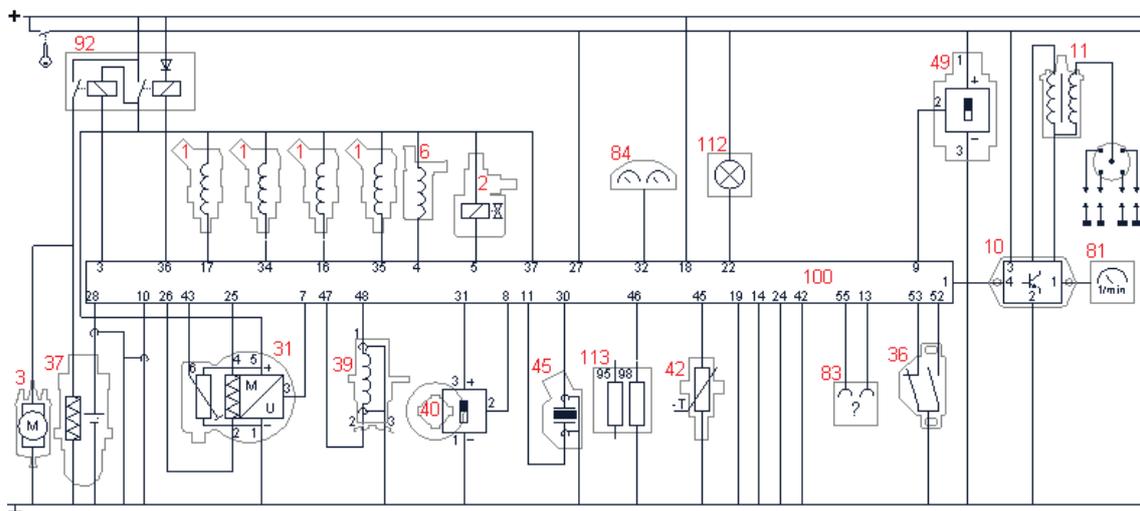


Numerem 45 na schemacie elektrycznym oznaczono czujnik

- A. Halla.
- B. tlenu.
- C. temperatury.
- D. spalania stukowego.

### Zadanie 24.

Odczytaj z charakterystyki wzorcowej regulatora odśrodkowego wartość kąta wyprzedzenia zapłonu dla prędkości obrotowej 2700 obr/min.

- A. 3°
- B. 6°
- C. 9°
- D. 12°

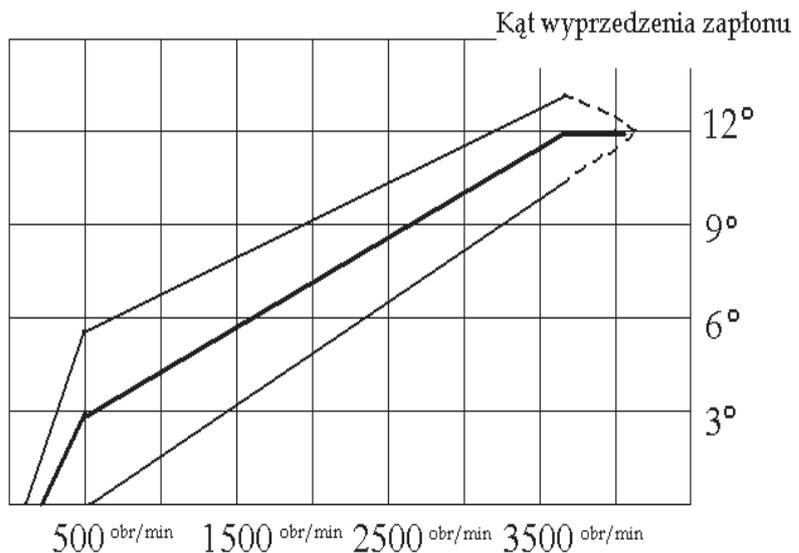

### Zadanie 25.


Która kontrolka sygnalizuje nadmierne zużycie klocków hamulcowych?




A.



B.

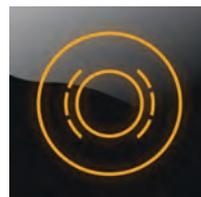

C.

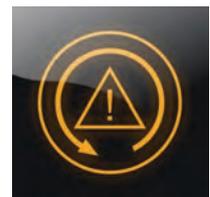

D.

### Zadanie 26.

Po włączeniu świateł przednich przeciwmgielnych żadna z żarówek H1 nie świeci. Stwierdzono, że przekaźnik świateł przednich przeciwmgielnych jest załączony, natomiast pomiary multimetrem potwierdziły obecność napięcia na konektorach podłączenia żarówek. Otrzymane wyniki kontroli wskazują na uszkodzenie

- A. cewki przekaźnika.
- B. styku przekaźnika.
- C. jednej z żarówek.
- D. obu żarówek.

### Zadanie 27.

Który z podzespołów pojazdu samochodowego, w przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia, może być poddany ewentualnej naprawie lub regeneracji?

- A. Kontaktron.
- B. Świeca zapłonowa.
- C. Sprężarka klimatyzacji.
- D. Reluktancyjny czujnik prędkości obrotowej.

## Zadanie 28.

Który z uszkodzonych elementów **nie podlega** regeneracji?

- A. Rozrusznik.
- B. Cewka zapłonowa.
- C. Sprężarka do układu klimatyzacji.
- D. Alternator z zintegrowanym regulatorem napięcia.

## Zadanie 29.

Które części i materiały eksploatacyjne są niezbędne do wykonania usługi naprawy po wykonanym przeglądzie instalacji elektrycznej samochodu z silnikiem R4 1.6 16V 132 KM?

L.p.	Przeгляд instalacji elektrycznej	Wynik przeglądu
1	Stan akumulatora	U <sup>1)</sup>
2	Poduszki powietrzne	D
3	Włączniki, wskaźniki, wyświetlacze	D
4	Reflektory	Lewy – D; Prawy – R
5	Ustawienie reflektorów	R
6	Wycieraczki	Lewa – uszkodzone pióro, Prawa – D <sup>2)</sup>
7	Spryskiwacze	D/U
8	Oświetlenie wnętrza	D
9	Świece zapłonowe	Jedna zużyta <sup>3)</sup>
10	Oświetlenie zewnętrzne	D

*W – wymienić; U – uzupełnić; D – stan dobry; R – przeprowadzić regulację*  
<sup>1)</sup> - w przypadku akumulatora uzupełnić poziom elektrolitu  
<sup>2)</sup> - w przypadku zużycia jednego pióra zaleca się wymianę kompletu piór  
<sup>3)</sup> - w przypadku zużycia zaleca się wymianę kompletu świec

- A. Akumulator, reflektor prawy, pióra wycieraczek, jedna świeca zapłonowa.
- B. Prawy reflektor, lewe pióro wycieraczki, jedna świeca zapłonowa, woda destylowana.
- C. Prawy reflektor, cztery świece zapłonowe, woda destylowana, płyn do spryskiwaczy.
- D. Pióra wycieraczek, cztery świece zapłonowe, płyn do spryskiwaczy, woda destylowana.

### Zadanie 30.

Które narzędzia, przyrządy i płyny eksploatacyjne są niezbędne do wykonania czynności przeglądowych wymienionych w tabeli w pojeździe samochodowym z silnikiem typu 1,6 HDI DOHC 16V?

L.p.	Przeгляд instalacji elektrycznej
1	Akumulator <sup>1)</sup>
2	Oświetlenie wnętrza
3	Oświetlenie zewnętrzne
4	Poduszki powietrzne <sup>1)</sup>
5	Reflektory <sup>2)</sup>
6	Spryskiwacze <sup>3)</sup>
7	Świece <sup>1)</sup>
8	Włączniki, wskaźniki, wyświetlacze
9	Wycieraczki
<sup>1)</sup> - pełna diagnostyka <sup>2)</sup> - bez regulacji ustawienia <sup>3)</sup> - uzupełnić płyn	

- A. Akumulator, multimetr, tester do akumulatorów, tester diagnostyczny, woda destylowana.
- B. Klucz do śwec, przyrząd do ustawiania świateł, tester diagnostyczny.
- C. Aerometr, tester akumulatorów, tester diagnostyczny, klucz do śwec, szczelinomierz, multimetr cyfrowy.
- D. Tester akumulatorów, tester diagnostyczny, multimetr, klucz do śwec, szczelinomierz, płyn do spryskiwaczy, woda destylowana.

### Zadanie 31.

Pirometr jest przyrządem umożliwiającym przeprowadzenie pomiaru

- A. hałasu.
- B. ciśnienia.
- C. wilgotności.
- D. temperatury.

### Zadanie 32.


Którym przyrządem można dokonać pomiaru częstotliwości sygnału sterującego układem BSI?



A.



B.

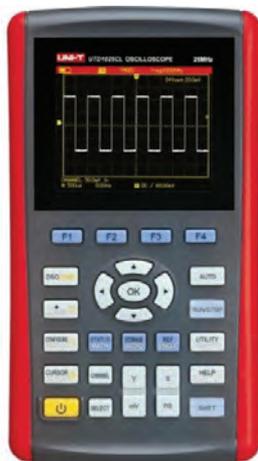

C.




D.

### Zadanie 33.

Uzwojenie obwodu wzbudzenia w rozłożonym na części alternatorze znajduje się w podzespole oznaczonym numerem

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

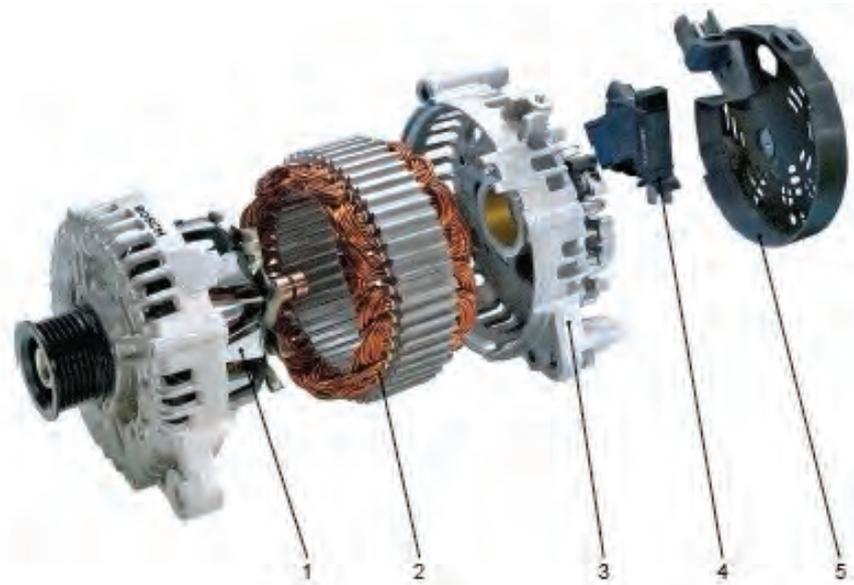

### Zadanie 34.

Uzwojenie stojana w rozłożonym na części rozruszniku oznaczone jest numerem


- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 7



### Zadanie 35.

W dokumentacji technicznej zamontowanego w pojeździe samochodowym dodatkowego elektronicznego obrotomierza rezystor  $R_2$  opisano jako  $R_2 = 43R$ . Ze względu na jego uszkodzenie (zwęglenie) przypadkowym zwarcieniem nie można zidentyfikować jego oznaczenia za pomocą kodu barwnego. Do wymiany uszkodzonego elementu należy użyć rezystora oznaczonego następującymi kolorami:

Kolor	Cyfra znacząca	Mnożnik	Tolerancja
srebrny	-	0,01	10%
złoty	-	0,1	5%
czarny	0	1	-
brązowy	1	10	1%
czerwony	2	100	2%
pomarańczowy	3	1000	-
żółty	4	10000	-
zielony	5	100000	0,5%
niebieski	6	1000000	0,25%
fioletowy	7	10000000	0,1%
szary	8	100000000	-
biały	9	1000000000	-
Brak paska tolerancji			20%

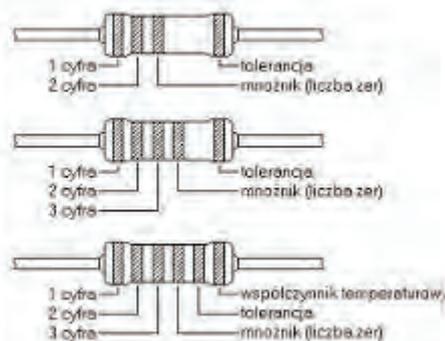

- A. żółty, pomarańczowy, brązowy, złoty.
- B. żółty, pomarańczowy, czarny, srebrny.
- C. żółty, pomarańczowy, czerwony, złoty.
- D. żółty, pomarańczowy, srebrny, brązowy.

### Zadanie 36.

Usuając awarię w panelu sterowania układem centralnego zamka w pojeździe samochodowym w celu sprawdzenia działania naprawionego modułu, uszkodzony rezystor typu SMD o wartości opisanej na schemacie ideowym jako  $R47 / \pm 10\%$  można na czas rozruchu zastąpić dwoma rezystorami o wartości

- A.  $24 \Omega / \pm 5\%$  połączonymi szeregowo.
- B.  $91 \Omega / \pm 5\%$  połączonymi równolegle.
- C.  $9,1 \Omega / \pm 5\%$  połączonymi równolegle.
- D.  $0,24 \Omega / \pm 5\%$  połączonymi szeregowo.

### Zadanie 37.


W trakcie pomiarów kontrolnych w silniku 1,4 HDI DOHC 16V w sprawnej świecy żarowej zasilanej napięciem 11,5 V

- A. wartość rezystancji powinna zawierać się w przedziale około  $8 \Omega \div 20 \Omega$ .
- B. wartość rezystancji powinna zawierać się w przedziale około  $80 \Omega \div 200 \Omega$ .
- C. natężenie prądu świecy żarowej powinno zawierać się w przedziale  $8 \text{ A} \div 20 \text{ A}$ .
- D. natężenie prądu świecy żarowej powinno zawierać się w przedziale  $80 \text{ mA} \div 200 \text{ mA}$ .

### Zadanie 38.

Po wymianie mikrokontrolera MASTER magistrali CAN w instalacji 12 V pomiar kontrolny napięcia dowolnej szyny względem masy w stanie ustalonym (recesywnym) będzie wynosił około

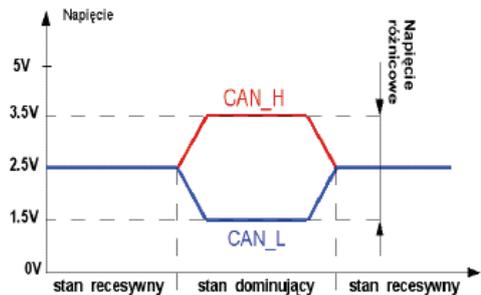- A. 1,5 V
- B. 2,0 V
- C. 2,5 V
- D. 3,5 V



### Zadanie 39.

Korzystając z zamieszczonego cennika, oblicz całkowity koszt wymiany siłownika centralnego zamka w lewych przednich drzwiach oraz lewego reflektora?

- A. 420,00 PLN
- B. 450,00 PLN
- C. 570,00 PLN
- D. 720,00 PLN

Cennik		
L.p.	Wartość jednostkowa części (podzespołu)	Cena [PLN]
1	Prawy reflektor	120,00
2	Lewy reflektor	130,00
3	Tyłna lampa zespolona (lewa lub prawa)	80,00
4	Zamek centralny z kompletem pilotów	120,00
5	Siłownik do zamka centralnego (przednie drzwi)	50,00
6	Siłownik do zamka centralnego (tylne drzwi)	30,00
L.p.	Czas wykonania usługi (roboczogodzina) <sup>1)</sup>	Roboczogodzina [rbg]
1	Wymiana reflektora <sup>2)</sup>	1,20
2	Wymiana tylnej lampy zespolonej <sup>3)</sup>	0,70
3	Wymiana zamka centralnego z regulacją	1,50
4	Wymiana siłownika zamka centralnego <sup>4)</sup>	1,20
5	Ustawianie i regulacja świateł	0,30

<sup>1)</sup> Koszt 1 roboczogodziny wynosi 100,00 PLN  
<sup>2)</sup> Ten sam czas usługi dla wymiany lewego lub prawego reflektora  
<sup>3)</sup> Ten sam czas usługi dla wymiany lewej lub prawej tylnej lampy zespolonej  
<sup>4)</sup> Ten sam czas usługi dla wymiany siłownika w przednich lub tylnych drzwiach pojazdu

**Zadanie 40.**

Jaką kwotę zapłaci klient za wykonaną usługę przeglądu instalacji elektrycznej oraz wymiany świec i alternatora w pojeździe z czterocylindrowym silnikiem typu ZS na podstawie załączonego cennika części i usług?

- A. 490,00 PLN
- B. 510,00 PLN
- C. 580,00 PLN
- D. 660,00 PLN

Cennik		
Lp.	Wykonana usługa (czynność)	Cena [PLN]
1	Przegląd instalacji elektrycznej samochodu	160,00
2	Wymiana akumulatora	40,00
3	Wymiana alternatora	120,00
4	Wymiana świecy żarowej	10,00
5	Wymiana świecy zapłonowej	20,00
Lp.	Wartość jednostkowa części (podzespołu)	Cena [PLN]
1	Akumulator	220,00
2	Alternator	180,00
3	Świeca zapłonowa	30,00
4	Świeca żarowa	20,00